作業 #13


- ■#練習:實作出 LogicGate、 BinaryGate、 UnaryGate、 AndGate、 OrGate 和 NotGate 六個類別實現邏輯閘,並實現組合電路。
- ■Requirements:
 - 1. 承 作業 #11 的六個 Logic Gate …
 - 2. LogicGate 當中有兩個虛擬函式 performGateLogic 和 setNextPin
 - 3. performGateLogic用來執行邏輯運算,setNextPin 用來指定 Input
 - 4. Connector 類別用來將「fromgate」接到「togate」
- ■Sample Input:參考下頁
- ■Sample Output:參考下頁
- ■Note: <mark>僅限</mark> 05/04 上課繳交

參考程式碼與結果

■你可以參考下列程式碼修改,也可以自己從頭開始寫。只要執行 結果符合題目要求即可。

```
int main() {
38
        AndGate g1("A");
        OrGate q2("B");
39
40
        0rGate q3("C");
        NotGate q4("B");
41
42
        q1.setNextPin(1);
43
        g1.setNextPin(0);
44
        g2.setNextPin(0);
45
46
        q2.setNextPin(0);
47
        Connector c1(&g1, &g3);
48
        Connector c2(&g2, &g3);
49
50
        Connector c3(&g3, &g4);
51
52
        cout << "Output: " << q4.getOutput() << endl;</pre>
        return 0;
53
54
```

```
exampe11.cpp example01.cpp example02.c
pp example03.cpp example04.cpp example0
5.cpp example06.cpp example07.cpp examp
le08.cpp example09.cpp example10.cpp ma
in.cpp 作業 #12 - 解答.cpp 作業 #12.cpp
作業 #13 - 解答.cpp 作業 #13.cpp
作業 #13 - 解答.cpp:14:39: warning: con
trol reaches end of non-void function
     [-Wreturn-type]
     virtual bool performGateLogic(){}
1 warning generated.
./main
Output: 1
> [
```

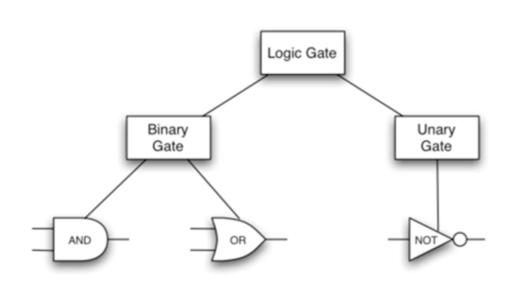

參考程式碼與結果

```
5 □ class LogicGate {
                                                                     31 □ int main() {
         public:
                                                                     32
                                                                              AndGate q1("A");
 6 ⊟
 7 □
           LogicGate(string n){
                                                                     33
                                                                              0rGate g2("B");
             label = n;
                                                                     34
                                                                              OrGate g3("C");
 8
                                                                     35
                                                                              NotGate g4("B");
 9
10 \Box
           bool getOutput(){
                                                                     36
             output = performGateLogic();
11
                                                                     37
                                                                              g1.setNextPin(1);
                                                                              g1.setNextPin(0);
                                                                     38
12
             return output;
                                                                     39
                                                                              q2.setNextPin(0);
13
14
           virtual bool performGateLogic(){}
                                                                     40
                                                                              g2.setNextPin(0);
15
           virtual void setNextPin(bool source){}
                                                                     41
                                                                     42
                                                                              Connector c1(&g1, &g3);
16 ⊟
        private:
                                                                              Connector c2(&g2, &g3);
                                                                     43
17
           string label;
                                                                     44
                                                                              Connector c3(\&g3, \&g4);
18
           bool output;
                                                                     45
19
    };
                                                                              cout << "Output: " << q4.getOutput() << endl;</pre>
                                                                     46
20
                                                                     47
                                                                              return 0;
21 □ class Connector{
                                                                     48
22
      LogicGate *fromgate, *togate;
23 ⊟
      public:
24 ⊟
        Connector(LogicGate *fgate, LogicGate *tgate) {
25
           fromgate = fgate;
```

26

27

2829

};

togate = tgate;

tgate->setNextPin(fromgate->getOutput());

作業繳交說明

你需要繳交以下檔案到 Portal 作業:

- 1. cpp 程式碼
- 2. 程式碼內有文字說明的註解
- 3. 執行結果截圖

(若無法上傳多個檔案,請壓縮成 zip 或 rar 格式,並且命名成「學號.zip」或「學號.rar」)

■本次作業截止時間:

僅限 05/04 上課繳交

```
> clang++-7 -pthread -std=c++17 -o main main.cpp
> ./main
Hello World, 王大明
> ■
```